



## ПРОВЕРКА НА ЗАКОНА НА ОМ

### Методически указания


**Целта на упражнението** е учениците да проверят верността на Закона на Ом чрез експериментални и теоретични изследвания.

#### 1. Използвани виртуални уреди

Уред	Брой
Източник на постоянно напрежение DC $U=(0...30)$ V	1
Цифров измервателен уред (мултицет)	2
Регулируем резистор (декада) $R=(0...10)$ k $\Omega$	1

#### 2. Теоретична постановка

Един от основните физически закони е т.нар. Закон на Ом. Той гласи, че ако през даден участък от електрическа верига със съпротивление  $R$  се приложи напрежение  $U$ , през него ще протече ток с големина  $I$  (фиг. 1 фиг.).

 


**Фиг. 1.** Участък от електрическа верига

$$I = \frac{U}{R}. \quad (1)$$

#### 3. Задачи за изпълнение

**Задача 1.** Да се изследва влиянието на съпротивлението на резистор върху големината на тока.

**Стъпка 1.** Да се свърже схемата от фиг. 2.

 

**Фиг. 2.** Схема на опитната постановка


- Превключвателят за обхват на единия мултицет да се постави в режим за измерване на постоянен ток (DCA). Избира се обхват 200 mA. Уредът да се свърже последователно с регулируемия резистор. За целта да се използват клемата **COM** (означена с минус (-) на фиг. 1) и клемата **μAmA** (означена с плюс (+) на фиг. 1);

**Забележка:** За да се свържат две клеми, трябва да се натисне левия бутон на мишката върху едната от тях и да се завлече до втората.

- Вторият измервателен уред да се постави в режим за измерване на постоянно напрежение (DCV) с обхват 20 V и да се свърже паралелно (успоредно) на резистора. За измерване на напрежение се използват клемата **COM** (минус) и клемата **ΩVHz** (плюс);

**Забележка:** При натискане левия бутон на мишката върху някой от проводниците, неговата траектория може да се променя.

- Схемата да се захрани от постояннотоковия източник, използвайки червената и черната му клема;
- Примерно свързване на уредите е представено на фиг. 3.

 

**Фиг. 3.** Примерно свързване на виртуалните уреди:

1 – превключвател на съпротивление; 2 – клеми на резистора (декадата);  
 3 – захранващи клеми на източника; 4 – потенциометри за регулиране на  
 напрежение; 5 – потенциометри за регулиране на ток; 7 – превключвател на  
 обхват; 8 – клеми за измерване на ток; 9 – клеми за измерване на напрежение

**Стъпка 2.** Да се изследва зависимостта на тока във веригата от съпротивлението на резистора (декадата).

- Да се включат двата мултицета чрез бутоните **Power**;
- Постояннотоковият източник да се включи от бутона **Power**. Потенциометърът за ток (**CURRENT**) с надпис **Coarse** да се завърти няколко пъти по посока на часовниковата стрелка;

- Да се подаде напрежение 10 V от захранващия източник чрез неговите потенциометри **VOLTAGE** за груба и фина настройка;
- Да се начертае табл. 1;
- За всяка от зададените стойности на съпротивлението в табл. 1, да се:
  - измери и запише напрежението върху резистора;
  - измери и запише токът през резистора;
  - провери законът на Ом използвайки уравнение (1). Да се сравнят измерените и изчислените стойности.

Таблица 1.

Съпротивление, $\Omega$	Напрежение, V	Ток, mA	
		Измерен	Изчислен
75			
100			
140			
170			
500			
916			
10000			

#### 4. Контролни въпроси

1. Какво гласи законът на Ом?
2. Как ще се измени големината на тока във веригата при зададено напрежение, ако съпротивлението се намали 2 пъти?
3. Как ще се измени големината на тока във веригата, ако напрежението се увеличи двойно?

#### Литература

[1]. Учебник.